

Assignment: Designing a sequential circuit using JK Flip-Flops from the given state diagram.


Roll: 1710776121

Session: 2016-17

Course: 2111

Date: 12-03-2018

State Diagram:

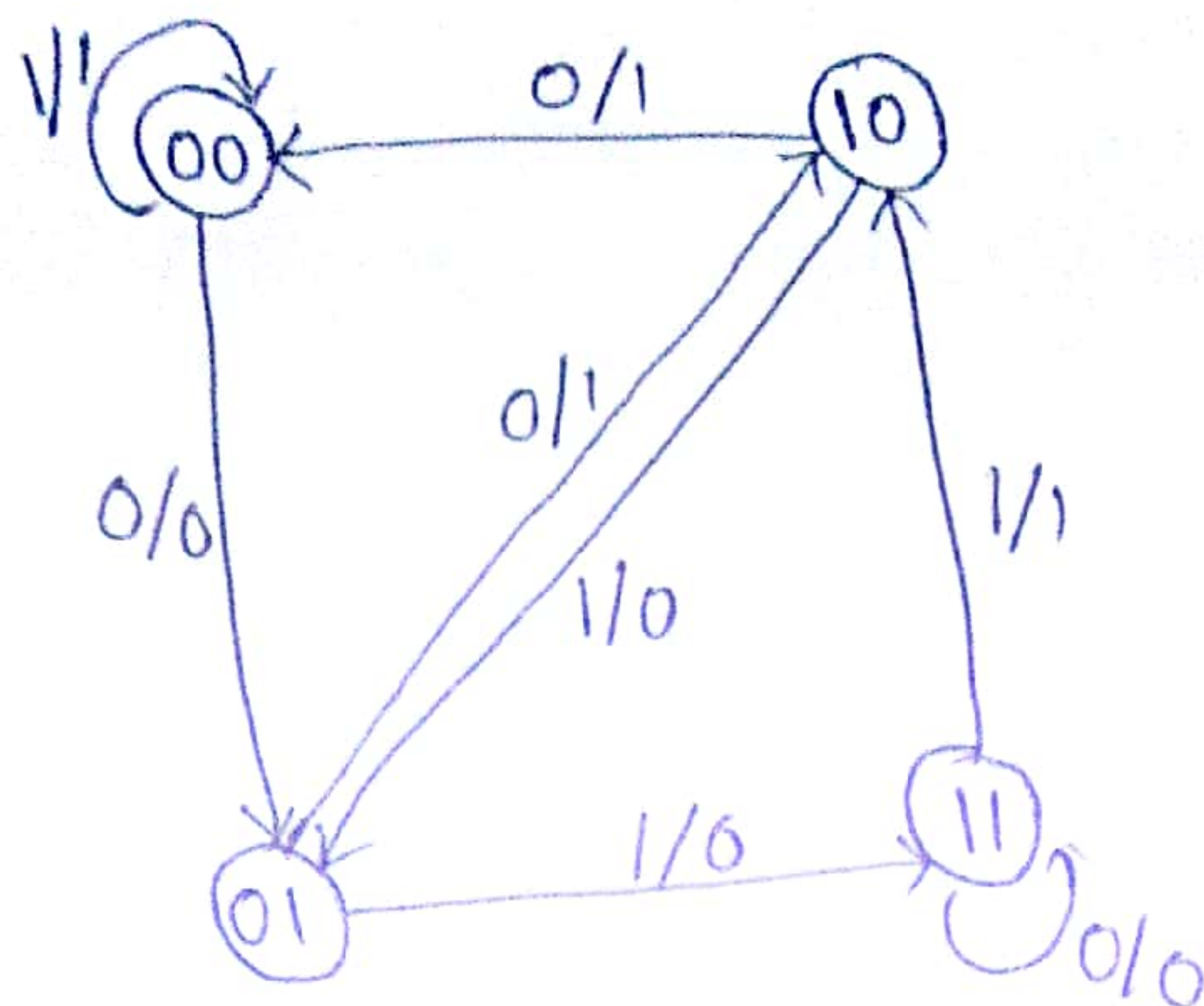

State Table:

Present State		Input	Next State		Output	Input of JK FF			
Q_2	Q_1	x	Q_2^+	Q_1^+	y	J_2	K_2	J_1	K_1
0	0	0	0	1	0	0	X	1	X
0	0	1	0	0	1	0	X	0	X
0	1	0	1	0	1	1	X	X	1
0	1	1	1	1	0	1	X	X	0
1	0	0	0	0	1	X	1	0	X
1	0	1	0	1	0	X	1	1	X
1	1	0	1	1	0	X	0	X	0
1	1	1	1	0	1	X	0	X	1

k-map from state table.

J₂

$Q_2 \backslash Q_1, x$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	x	x	x	x

$$J_2 = Q_1$$

J₁

$Q_2 \backslash Q_1, x$	00	01	11	10
0	1	0	x	x
1	0	1	x	x

$$J_1 = \bar{Q}_2 \bar{x} + Q_2 x = \bar{Q}_2 \oplus x$$

K₂

$Q_2 \backslash Q_1, x$	00	01	11	10
0	x	x	x	x
1	1	1	0	0

$$K_2 = \bar{Q}_1$$

K₁

$Q_2 \backslash Q_1, x$	00	01	11	10
0	x	x	0	1
1	x	x	1	0


$$K_1 = \bar{Q}_2 \bar{x} + Q_2 x = \bar{Q}_2 \oplus x$$

y

$Q_2 \backslash Q_1, x$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$\begin{aligned}
 y &= \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 x + \bar{Q}_2 Q_1 \bar{x} + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{x} + Q_2 Q_1 x \\
 &= \bar{Q}_2 (Q_1 \oplus x) + Q_2 (\bar{Q}_1 \oplus x) \\
 &= Q_2 \oplus Q_1 \oplus x
 \end{aligned}$$

Circuit:

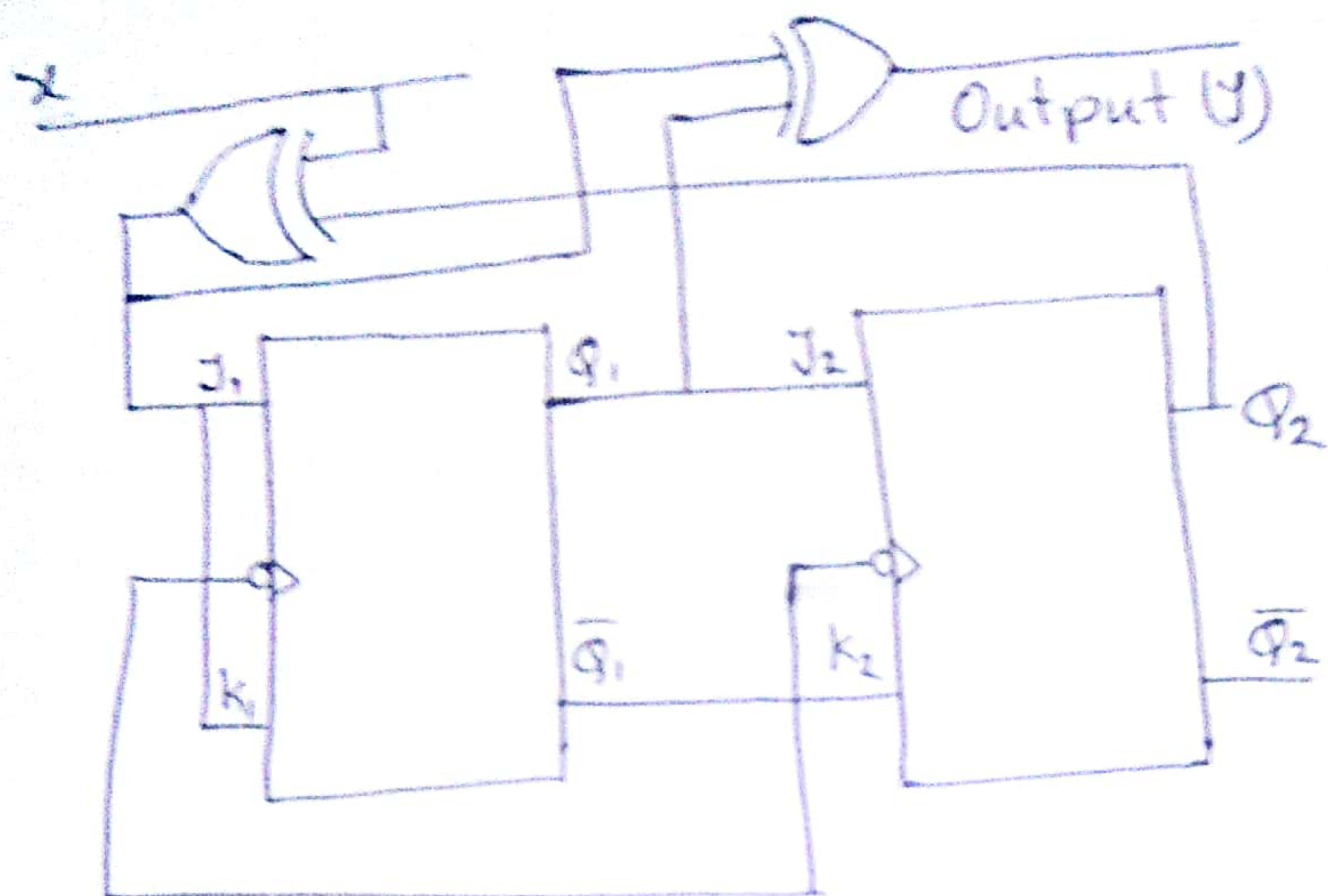

This circuit will output the given state diagram.